

# Electronique numérique 3 : Introduction & VHDL

---

Patrick.Garda@upmc.fr

# I. Architectures comportementales en VHDL

---

Patrick.Garda@upmc.fr



# 1. VHDL : Documentation

---


- The designer's guide to VHDL
  - Peter Ashenden, Morgan Kaufman
  - <http://www.ashenden.com.au/designers-guide/DG.html>
- Conception de circuits VLSI
  - F.Anceau, Y.Bonnassieux, Dunod, 2007
- Alain Vachoux : Instant VHDL
  - [http://lsm.epfl.ch/webdav/site/lsm/users/104020/public/VHDL\\_instant\\_v2.1.pdf](http://lsm.epfl.ch/webdav/site/lsm/users/104020/public/VHDL_instant_v2.1.pdf)



## 2. Logiciels & cartes ALTERA

- Free Quartus II Web Edition :  
<http://www.altera.com/products/software/quartus-ii/web-edition/qts-we-index.html>
- Free Modelsim Altera Starter Software:  
<https://www.altera.com/download/software/modelsim-starter>
- Carte DE-2 :  
[http://www.altera.com/education/univ/materials/boards/de2/unv-de2-board.html?](http://www.altera.com/education/univ/materials/boards/de2/unv-de2-board.html?GSA_pos=1&WT.oss_r=1&WT.oss=DE-2)  
[GSA\\_pos=1&WT.oss\\_r=1&WT.oss=DE-2](http://www.altera.com/education/univ/materials/boards/de2/unv-de2-board.html?GSA_pos=1&WT.oss_r=1&WT.oss=DE-2)

# 3. Flot de conception VHDL

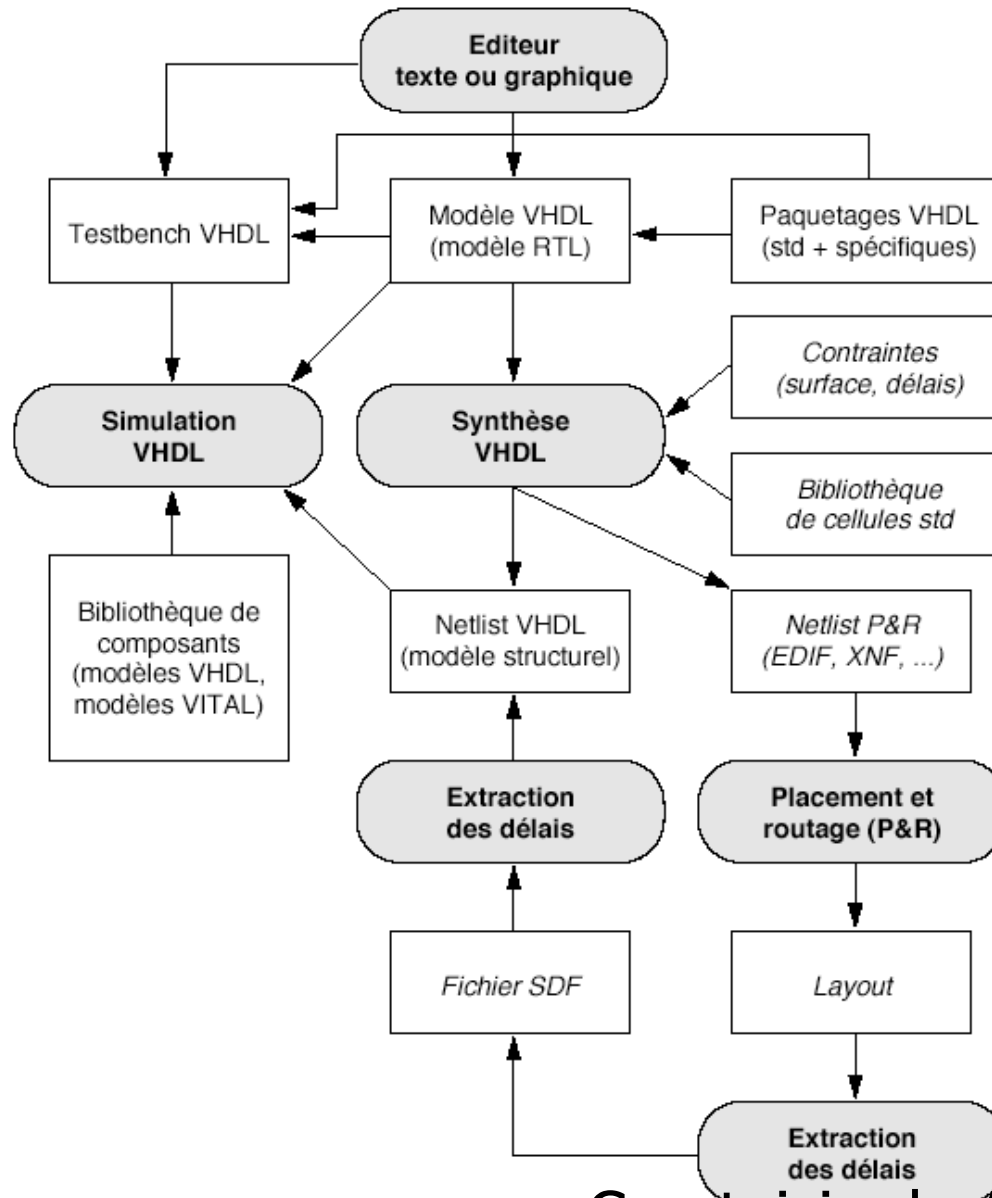

# 4. Description d'un circuit électronique

- Description circuit électronique en 2 parties :
  - Interface unique : nom, entrées et sorties
  - Une (au moins) ou plusieurs architectures
- Architectures
  - Structurelle
  - Comportementale
  - RTL : Register Transfer Level

# 5. Pourquoi architecture comportementale ?

- Pour décrire l'architecture d'un circuit sans décrire l'électronique qui le compose.
- Gain :
  - Plus rapide à développer.
  - Plus rapide à simuler.
- Intéressant pour :
  - La spécification.
  - La modélisation.



# Spécificités de l'électronique

---

- Quand un circuit est mis sous tension, toutes ses portes fonctionnent simultanément.
- Les circuits ont souvent plusieurs sorties, dont les valeurs sont calculées en même temps.





## 6. Architecture comportementale

---

- L'architecture est composée d'un ensemble de processus.
  - Elle ne décrit pas l'électronique du circuit.
- Chaque processus exécute un programme.
  - Parce que les programmes permettent d'exprimer tous les calculs des valeurs des sorties en fonction des entrées.
- L'architecture est composée d'un ensemble de processus qui s'exécutent simultanément.
  - Pour prendre en compte les spécificités de l'électronique :
    - Calculs de plusieurs sorties en même temps.
    - Tous les éléments du circuit sont actifs simultanément.




# 7. Processus

---

- Chaque processus possède une liste de sensibilité :
  - Il s'agit d'un ensemble de signaux qui sont les entrées du processus.
- Par défaut le processus est en veille : il attend que l'un des signaux de sa liste de sensibilité change de valeur.
- Lorsque cela se produit, le corps du processus est exécuté séquentiellement.
- Le processus ne possède pas de signaux internes.
- Pour nommer le processus, on peut lui attribuer une étiquette.
- La réalisation électronique du processus n'est pas décrite.
 
# Exemple : Architecture comportementale addc



Etiquette

Liste de sensibilité

architecture behaviour of addc is  
begin

```
calc_sum : process (a, b, cin) is  
begin  
...  
end process calc_sum ;
```

```
calc_cout : process (a, b, cin) is  
begin  
...  
end process calc_cout ;  
end architecture behaviour ;
```



## 8. Instructions séquentielles

- Elles sont utilisées pour :
  - Ecrire le corps des processus
- Problème :
  - VHDL initialement défini pour la simulation !
  - Sous-ensemble de VHDL synthétisable : IEEE 1076.6
  - Paquetage pour la synthèse : IEEE 1076.3
- Instructions séquentielles qui peuvent être synthétisées :
  - Conditionnelle if
  - Branchement case
  - Boucle for
- Instructions dont la synthèse n'est pas assurée :
  - Boucle while
  - Boucle loop



## 9. Instruction if

---

if condition1 then

--- instructions séquentielles 1

[elsif condition2 then

--- instructions séquentielles 2]

[elsif condition3 then

--- instructions séquentielles 3]

[else

--- instructions séquentielles n]

end if ;

- Les expressions entre [] sont optionnelles.
- Les conditions :
  - Condition1
  - Condition2
  - Condition3
  - Sont booléennes.

# Exemple de if : multiplexeur 2 vers 1

entity **mux21** is

port (

**y** : out std\_logic ;

**a, b** : in std\_logic ;

**S** : in std\_logic ;

);

end entity **mux21** ;

architecture **behaviour** of **mux21**

is begin

process (**s, a, b**) is

begin

if **s = '0'** then

**y** <= **a** after 1 ns ;

else **y** <= **b** after 1 ns ;

end if ;

end process ;

end architecture **behaviour** ;



# 10. Instruction case

---

case expression is

when VALUE-1 =>

-- instructions séquentielles 1

when VALUE-2 | VALUE-3 =>

-- instructions séquentielles 2

when VALUE-M to VALUE-N =>

-- instructions séquentielles 3

when VALUE-S downto VALUE-R =>

-- instructions séquentielles 3

when others =>

-- instructions séquentielles n

end case ;

## ■ Restrictions :

- Chaque valeur du sélecteur doit correspondre à une clause et une seule.
- Les clauses Intervalle ne sont possibles que pour des expressions scalaires.



# Exemple de case : multiplexeur 4 vers 1

---

entity **mux41** is

port (

**y** : out std\_logic ;

**a, b, c, d** : in std\_logic ;

**sel** : in std\_logic\_vector (0 to 1) ;

);

end entity **mux41** ;



# Architecture multiplexeur 4 vers 1

architecture **behaviour** of **mux41** is begin

process (**sel**, **a**, **b**, **c**, **d**) is begin

case **sel** is

when "00"           => **y** <= **a** after **5 ns** ;

when "01"           => **y** <= **b** after **5 ns** ;

when "10"           => **y** <= **c** after **5 ns** ;

when others          => **y** <= **d** after **5 ns** ;

end case ;

end process ;

end architecture **behaviour** ;

# Multiplexeur 4 vers 1 avec 2 bits de sélection

entity **mux41** is

port (

**y** : out std\_logic ;

**a, b, c, d** : in std\_logic ;

**sel1, sel0** : in std\_logic ;

);

end entity **mux41** ;

architecture **behaviour** of **mux41** is begin

process (**sel1, sel0, a, b, c, d**) is begin

case **sel1&sel0** is

when "00" => **y** <= **a** after 5 ns ;

when "01" => **y** <= **b** after 5 ns ;

when "10" => **y** <= **c** after 5 ns ;

when others => **y** <= **d** after 5 ns ;

end case ;

end process ;

end architecture **behaviour** ;

# Architecture avec if imbriqués

entity **mux41** is

port (

**y** : out std\_logic ;

**a, b, c, d** : in std\_logic ;

**sel1, sel0** : in std\_logic ;

);

end entity **mux41** ;

architecture **behaviour** of **mux41** is begin

process (**sel1, sel0, a, b, c, d**) is begin

if **sel1 = '0'** then

if **sel0 = '0'** then

**y <= a** after 1 ns ;

else **y <= b** after 1 ns ;

end if ;

else

if **sel0 = '0'** then

**y <= c** after 1 ns ;

else **y <= d** after 1 ns ;

end if ;

end if ;

end process ;

end architecture **behaviour** ;



# 11. Instruction de boucle for

---

- Syntaxe

**[loop\_label]**

**for identifieur in discrete\_range loop**

**-- instructions du corps de boucle**

**end loop [loop\_label] ;**

- Identificateur de boucle : **identifieur**

- pas déclaré
- ne peut pas être modifié
- accessible seulement dans le corps de la boucle



# Exemple de boucle for

entity **mux821** is

port (

**y** : out std\_logic\_vector(0 to 7) ;

**a, b** : in std\_logic\_vector(0 to 7) ;

**S** : in std\_logic ;

)

end entity **mux821** ;

architecture **behaviour** of **mux821** is

begin

process (**s, a, b**) is

begin

**for i in 0 to 7 loop**

case **s** is

when '0' =>

**y(i) <= a(i) after 1 ns ;**

when others =>

**y(i) <= b(i) after 1 ns ;**

end case ;

end loop ;

end process ;

end architecture **behaviour** ;



# 12. Variables

## ■ Définition

- Les variables sont utilisées dans les instructions séquentielles
- Elles ne correspondent à aucune réalité électronique
- Elles jouent le rôle des variables dans un langage de programmation
- Elles ont une portée limitée au processus dans lequel elles sont déclarées
- Elles sont typées

## ■ Affectation

- Symbole d'affectation de variables :=
- L'affectation d'une variable est instantanée

## ■ Utilisation

- Affectation d'un signal à une variable
  - Exécution d'un algorithme séquentiel
  - Affectation d'une variable à un signal
- ## ■ Autre utilisation : identificateur de boucle



# Exemple de variable

---

```
library ieee ;  
use ieee.std_logic_1164.all ;  
entity comp_64 is  
    port (  
        y : out std_logic ;  
        a : in std_logic_vector (63 downto 0);  
        b : in std_logic_vector (63 downto 0) ;  
    ) ;  
end entity comp_64;
```



# Exemple de variable : suite

---

**architecture behaviour of comp\_64 is**

```
begin process (a, b)  
  variable z : std_logic ;  
  begin  
    z := '1' ;  
    for i in 63 downto 0 loop  
      z := z and (a(i) xnor b(i)) ;  
    end loop ;  
    y <= z after 50 ns ;  
  end process;  
end architecture behaviour ;
```



# 13. Commentaires sur les architectures

- La description comportementale est propre à VHDL.
- Elle permet en particulier de décrire la spécification du circuit
  - c'est-à-dire de décrire sa fonction sans décrire sa structure :
    - Ni à l'aide de composants de bibliothèque
    - Ni à l'aide de portes.
- Le passage de la description comportementale à la description structurelle avec des composants de bibliothèque est la synthèse.
  - Elle est actuellement semi-automatique



## II. Bascules

---

Patrick.Garda@upmc.fr

# 1. Circuits combinatoires et séquentiels

## ■ Circuit combinatoire

- Il n'y a pas de boucle dans le circuit
- L'état des sorties ne dépend que de l'état présent des entrées

## ■ Circuit séquentiel

- Il y a une boucle dans le circuit
- Les sorties dépendent des entrées et des valeurs précédentes des sorties
- Les sorties dépendent des entrées et des valeurs précédentes des entrées
- Le circuit contient des éléments de mémorisation

## 2. Circuits asynchrones ou synchrones

### ■ Circuits asynchrones

- La propagation des informations dans le circuit est asynchrone
- Les éléments de mémorisation peuvent changer d'état à n'importe quel instant
- + : basse consommation, protection des informations
- - : conception difficile

### ■ Circuits synchrones

#### ■ Une horloge est

- un signal périodique diffusé dans tout le circuit
- Tel que les éléments de mémorisation ne peuvent changer d'état qu'à des instants définis par l'horloge
- Il ne peut prendre que les valeurs '0' et '1'

#### ■ Trois possibilités pour définir ces instants de changement d'état :

- Uniquement quand front montant sur l'horloge
- Uniquement quand front descendant sur horloge
- (Uniquement quand horloge au niveau haut : très difficile)



# 3. Circuits synchrones

---

- VHDL ne possède pas de notion d'horloge
- Pour décrire une horloge il faut utiliser au choix :
  - **1 instruction qui détecte un front**
  - 1 composant de bibliothèque
- Détection d'un front montant :
  - `clock = '1' and clock'event`
  - Dans library ieee : `rising_edge (clock)`
- Détection d'un front descendant :
  - `clock = '0' and clock'event`
  - Dans library ieee : `falling_edge (clock)`
- VHDL ne possède pas de notion de registre ou de bascule
- Pour placer une bascule dans le circuit il faut utiliser au choix :
  - **1 description comportementale que VHDL interprète comme une bascule**
  - 1 bascule de bibliothèque



## 4. Bascule D

---

```
library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Constant T_PD : time := 5 ns ;
entity dff is
    port (
        q          : out std_logic ;
        d          : in std_logic ;
        clock       : in std_logic ;
    );
end entity dff ;
```

```
architecture behaviour of dff
is
    begin process (clock) is
        begin
            if clock = '1' and clock'event
            then
                q <= d after T_PD ;
            end if ;
        end process;
    end architecture behaviour ;
```

# 5. Bascule D avec reset synchrone

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
Constant T_PD : time := 5 ns ;
entity dff_syn is
    port (
        q          : out std_logic ;
        d          : in  std_logic ;
        clock, reset_n : in  std_logic ;
    );
end entity dff_syn ;
```

```
architecture behaviour of dff_syn
is
begin
    process (clock) is
    begin
        if clock = '1' and clock'event then
            if reset_n = '0'
            then q <= '0' after T_PD ;
            else q <= d after T_PD ;
            end if;
        end if ;
    end process;
end architecture behaviour ;
```

# 6. Bascule D avec reset asynchrone

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
Constant T_PD : time := 5 ns ;
entity dff_asyn is
port (
    q          : out std_logic ;
    d          : in  std_logic ;
    clock, reset_n : in  std_logic ;
);
end entity dff_asyn ;
```

```
architecture behaviour of
dff_asyn is
begin process (clock, reset_n) is
begin
    if (reset_n = '0')
        then q <= '0' after T_PD ;
    elsif clock = '1' and clock'event
        then q <= d after T_PD ;
    end if ;
end process;
end architecture behaviour ;
```





## 7. Note sur la synthèse

---

- **La synthèse d'une instruction if incomplète**

If condition

then  $s \leq d$  ;

end if ;

- **Produit la génération d'un point mémoire.**

- **La synthèse d'une instruction if complète**

If condition

then  $s \leq d$  ;

else  $s \leq e$  ;

end if ;

- **Produit la génération d'un multiplexeur 2 vers 1.**



## 8. Essentiel

---

- Dans l'écriture des instructions conditionnelles if et case
- Il faut veiller à ce que :
  - Les points mémoires soient présents :
    - Dans les mémoires.
    - Dans les registres.
  - Il n'y ait aucun point mémoire dans les circuits combinatoires.

# 9. Circuits combinatoires en VHDL

- Dans le corps de l'architecture comportementale d'un circuit combinatoire, la liste de sensibilité du process doit inclure toutes les entrées du circuit.
- Exemple addc : a, b, cin

# 10. Circuits séquentiels synchrones en VHDL

- Dans le corps de l'architecture comportementale d'un circuit séquentiel, la liste de sensibilité du process doit être :
  - SOIT (clock)
  - SOIT (clock, reset\_n)
- Aucune autre liste de sensibilité ne conduira à un circuit séquentiel correctement synthétisé



# 11. Conception synchrone

---

- Pour éviter les erreurs de conception, il faut respecter les règles de conception synchrone (synchronous design) :
  - 1 seule horloge et un seul type de front de cette horloge
  - Aucune porte logique sur le chemin de propagation du signal d'horloge.
  - Cette horloge provoque le déclenchement de toutes les bascules.
  - Uniquement des bascules D.
  - Toutes les bascules sont déclenchées par cette horloge et par aucun autre signal.
    - Pas de signaux de données pour contrôler le déclenchement d'une bascule.



# Exercice

---



## III. Signaux

---

Patrick.Garda@upmc.fr



# 1. Signaux

---

- Les signaux représentent les données physiques échangées entre les modules (anglais data signal)
- Chaque signal sera matérialisé dans le circuit final par une équipotentielle
- Exemples :
  - entrées et sorties de addc : a, b, cin, sum, cout
  - signaux internes à structure : s1, c1, c2
- Instruction d'affectation de signaux :
  - $s \leq d$  after delay ;
  - s est le signal
  - d est le driver
  - delay est le délai
- Affectation de variables
  - :=





## 2. Type d'un signal

---

- Chaque signal a un type, comme dans un langage structuré
- Le type définit l'ensemble des valeurs que peut prendre le signal.
- Les signaux de type synthétisable sont synthétisables.
- Déclaration du type d'un signal
  - soit section "signal" d'une architecture
  - soit section "port" d'une entité
  - les types des signaux d'une déclaration d'entité ou de composant et d'une instantiation doivent se correspondre
  - le signal et le driver d'une affectation de signal doivent avoir le même type ou des types compatibles



## 3. Différents types de signaux

---

- Les types peuvent être définis pas l'utilisateur ou prédéfinis.
- Deux paquetages de types prédéfinis :
  - standard ou std, norme IEEE 1076 de 1987.
  - IEEE, norme IEEE 1164 de 1992, usage recommandé.



## 4. Types prédéfinis de std

---

### ■ Types énumérés

- type boolean is (false, true) ;
- type character is  
(liste\_des\_caractères) ;
  - Tous les caractères ISO 8 bits
  - Une constante caractère est notée 'A'
- type bit is ('0', '1') ;
- type severity\_level is  
(note, warning, error, failure) ;

### ■ Types physiques

- type time is range \$- to \$+  
units fs ;
  - ps = 1000 fs ;
  - ns = 1000 ps ;
  - us = 1000 ns ;
  - ms = 1000 us ;
  - sec = 1000 ms ;
  - min = 60 sec ;
  - hr = 60 min ;end units ;

# 5. Types scalaires prédéfinis de std

## Entiers :

- type integer is range -2\_147\_483 to 2\_147\_482 ;
- subtype positive is integer range 1 to integer'high ;
- subtype natural is integer range 0 to integer'high ;

## ■ Remarques sur entiers :

- Valeurs négatives codées en complément à 2
- Entiers synthétisés comme bus 32 bits par défaut

## ■ Intervalles :

- Subtype byte is integer range -128 to 127 -- codé 8 bits C2

## ■ Réels :

- type real is range \$- to \$+
- Réels pas synthétisables

# 6. Constantes scalaires

- Déclaration de constantes
  - Constant length : integer := 32 ;
- Constantes entières :  
10 123\_456 98E+3
- 253 dans une autre base :
  - 2#1111\_1101#
  - 8#0375#
  - 16#FD#
  - 16#0fd#
- 1024 dans une autre base :
  - 2#1#E10
  - 16#4#E2
  - 10#1024#E+00
- Constantes réelles :  
1.0 7.456\_23 9.8E+4
- 0.5 dans une autre base :
  - 2#0.100#
  - 8#0.4#
  - 12#0.6#
- Remarque :
  - La base est toujours écrite en décimal.
  - Les constantes de type synthétisable sont synthétisables.

# 7. Opérateurs

- Différentes classes d'opérateurs scalaires :
- arithmétiques :
  - $+$   $-$   $*$   $/$
  - $**$  : exponentiation
  - $\text{mod}$  : quotient division euclidienne
  - $\text{rem}$  : reste division euclidienne
  - $\text{Abs}$  : valeur absolue
- comparaisons :
  - $<$   $\leq$   $>$   $\geq$
  - Egalité :
    - VHDL  $=$
    - C  $==$
    - $\neq$  (différent)
- logiques :
  - not and or nand nor xor xnor

■  $\text{If } (a = b) \text{ then}$

■  $\text{If } (a == b)$

■  $A = (A \text{ mod } b) * b + (a \text{ rem } b)$




# 8. Tableaux

---

- Déclaration
  - type nom is array (intervalle) of type\_de\_base ;
- Utilisation
  - Modélisation de bus.
  - Modélisation de mémoires.
- Synthèse
  - Tableaux à 1 dimension
  - Indices entiers ou sous-type entiers
  - Éléments du tableau synthétisables
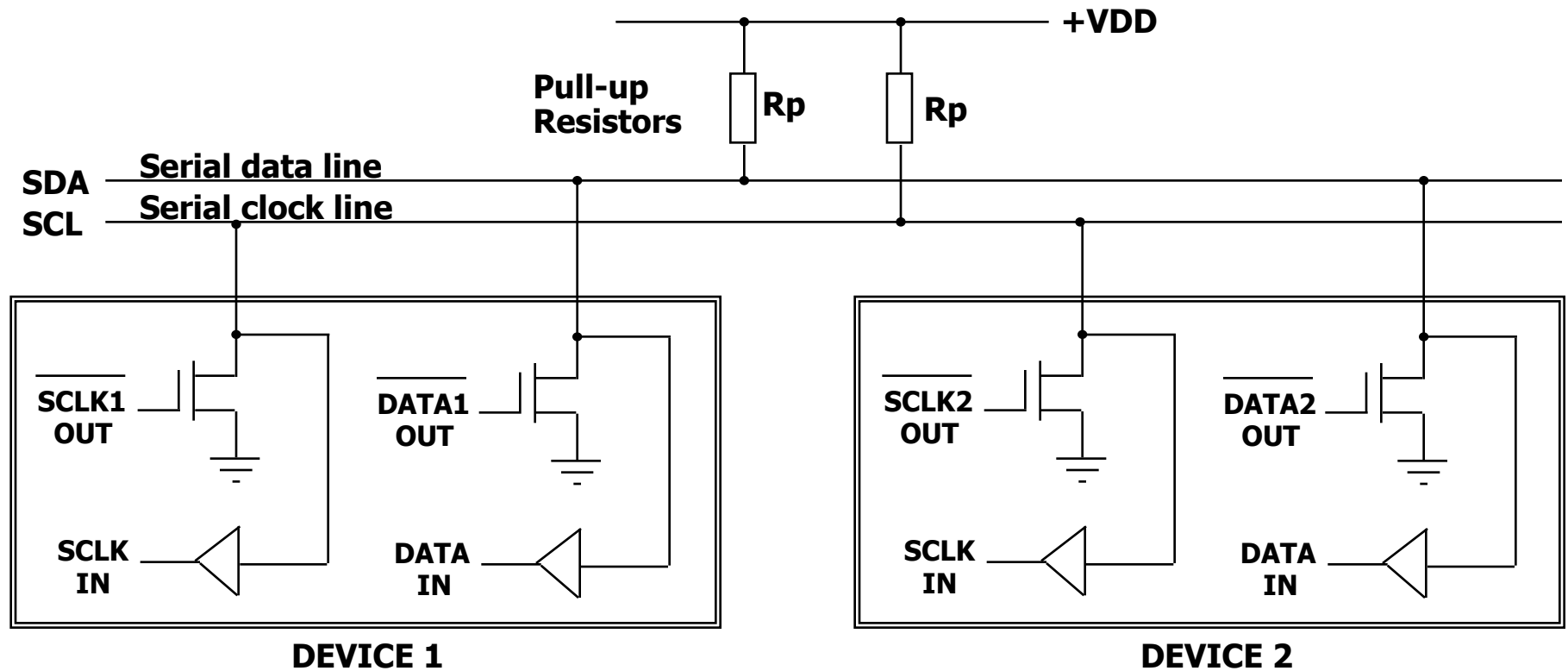
# 9. Modélisation d'un bus : Exemple du bus I2C : Connections par Drains ouverts





# 10. Modélisation d'un bus : conflits

- Conflit :
- Le bus Data\_bus est relié aux ports d'entrées-sorties de 3 instances :
  - DEVICE\_1 : SDA <= data\_1 after t1 ;
  - DEVICE\_2 : SDA <= data\_2 after t2 ;
- Quelle est la valeur sur le bus ?
- Résolution du conflit
  - Le conflit doit être résolu par une fonction de résolution associée au type
  - C'est dans ce but qu'a été introduite la norme IEEE 1164

# 11. Types de base de la norme IEEE 1164

- Les types standards se sont avérés insuffisants et insuffisamment normalisés
- Ceci a conduit à la définition de nouveaux types en 1992 :
  - Std\_ulogic
  - Std\_logic
- Ainsi que des opérateurs sur ces types.
- Ces types sont synthétisables.

## 12. Type std\_ulogic

- type std\_ulogic is (

'U',	-- Uninitialized,	Synthesis : No
'X',	-- Forcing Unknown,	Synthesis : No
'0',	-- Forcing 0,	Synthesis : 0
'1',	-- Forcing 1 ,	Synthesis : 1
'Z',	-- High impedance,	Synthesis : Z
'W',	-- Weak unknown,	Synthesis : No
'L',	-- Weak 0 ,	Synthesis : 0
'H',	-- Weak 1 ,	Synthesis : 1
'-'	-- Don't care	Synthesis : No


);

# Table de résolution de conflits

	'U'	'X'	'0'	'1'	'Z'	'W'	'L'	'H'	'-'
'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'
'X'	'U'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'
'0'	'U'	'X'	'0'	'X'	'0'	'0'	'0'	'0'	'X'
'1'	'U'	'X'	'X'	'1'	'1'	'1'	'1'	'1'	'X'
'Z'	'U'	'X'	'0'	'1'	'Z'	'W'	'L'	'H'	'X'
'W'	'U'	'X'	'0'	'1'	'W'	'W'	'W'	'W'	'X'
'L'	'U'	'X'	'0'	'1'	'L'	'W'	'L'	'W'	'X'
'H'	'U'	'X'	'0'	'1'	'H'	'W'	'W'	'H'	'X'
'-'	'U'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'
 
# 13. Sous-types résolus

- **function resolved (s : std\_ulogic\_vector) ;  
return std\_ulogic ;**
- **subtype std\_logic is resolved std\_ulogic ;**
- ('X', '0', '1')  
subtype X01 is resolved std\_ulogic range 'X' to '1' ;
- ('X', '0', '1', 'Z')  
subtype X01Z is resolved std\_ulogic range 'X' to 'Z' ;
- ('U', 'X', '0', '1')  
subtype UX01 is resolved std\_ulogic range 'U' to '1' ;
- ('U', 'X', '0', '1', 'Z')  
subtype UX01Z is resolved std\_ulogic range 'U' to 'Z' ;





# 14. Constantes vectorielles

- Permet de donner la valeur présente sur un bus.
- Une constante chaîne de caractères est notée "AB"
- Une constante bit\_vector est notée "0100"
- Une constante std\_logic\_vector est notée "01ZHWL"
- Constantes binaires : préfixe qui précise la base
  - B : 2
  - O : 8
  - X : 16
- b"0101"
- B"0100\_0011"
- o"00" -- B"000\_000"
- O"372" -- B"011\_111\_010"
- x"0d" -- B"0000\_1101"
- X"FA" -- B"1111\_1010"



# 15. Opérateurs sur les tableaux

- Tranches de tableaux
  - Exemple précédent
  - SRAM\_Cells (0 to 32267) ;
- Concaténation
  - Opérateur &
    - ampersand
  - Exemples :
    - "abc" & 'd' = "abcd"
    - 'e' & 'f' = "ef"
    - B"0000" & B"1111" = B"00001111"
- Opérateurs sur les tableaux de bits et de booléens :
  - Not, or, nor, and, nand, xor, xnor
  - Sll : shift left logical
  - Srl : shift right logical
  - Sla : shift left arithmetic
  - Sra : shift right arithmetic
  - Rol : rotate left
  - ror : rotate right





# 16. Codage des nombres

---

- **Signe**
  - SVA
  - C1
  - C2
- **Endianness**
  - Little endian
    - Bits de poids faible rangés aux adresses les plus petites
    - Ex. Intel
  - Big endian
    - Bits de poids fort rangés aux adresses les plus petites
    - Ex. Motorola



# 17. IEEE 1076.3

---

- Ambiguïtés std et 1164
  - Bit\_vector et std\_logic\_vector codés comme « paquets de bits »
  - Poids fort et poids faible non précisés
- Paquetages Numeric\_bit et Numeric\_std de 1076.3
  - Type unsigned : vecteurs de bits avec poids fort à gauche et poids faible à droite
  - Type signed : vecteurs de bits codés en C2 avec même convention de poids

# 18. Opérateurs sur tableaux de 1076.3

- Types synthétisables
  - Std\_ulogic\_vector
  - Std\_logic\_vector
  - Unsigned
  - Signed
- Extension par surcharge des opérateurs aux types :
  - integer
  - unsigned
  - signed
- Opérateurs :
  - Not and nand or nor xor xnor
  - + - \* /
  - Rem mod abs
  - = /= < <= > >=
  - shift\_left, shift\_right
  - Rotate\_left, rotate\_right
- Alignements
  - resize
- Conversions
  - to\_integer
  - To\_signed
  - To\_unsigned

# 19. Exemple : opérateur arithmétique

- library ieee ;
- use ieee.std\_logic\_1164.all ;
- use ieee.numeric\_std.all ;
- entity add\_32 is  
port (  
  c : out signed (31 downto 0) ;  
  a : in signed (31 downto 0);  
  b : in signed (31 downto 0)  
);  
end entity add\_32 ;
- architecture behaviour of add\_32 is  
begin  
  c <= a + b after 50 ns ;  
end architecture behaviour ;

# IV. Modèles génériques et registres

---

Patrick.Garda@upmc.fr



# Modèles génériques

---

- Problème
  - Modèles envisagés jusqu'à présent ont un comportement et une structure figée dans leur description
- Modèles évolutifs : 3 mécanismes en VHDL
  - Paramètres génériques
  - Instruction generate
  - Tableaux non contraints



# Paramètres génériques

---

- Constantes dont la valeur peut être définie lors de leur utilisation
- Permettent de paramétrer une architecture :
  - Comportementale
  - structurelle



# Comportement générique

- Les paramètres génériques sont définis dans l'entité
  - Avant les ports d'entrées-sorties
- Ils peuvent être utilisés :
  - Dans l'entité après leur déclaration
  - Dans le corps de toute architecture associée à l'entité
- Exemple
- Entity or2 is
  - Generic (T\_pd : time) ;
  - Port (a, b : in std\_logic ;
  - Y : out std\_logic)
  - End entity or2 ;
- Architecture behaviour of or2 is
  - Begin
  - Y <= a or b after T\_pd ;
  - End architecture behaviour ;



# Instanciation d'un paramètre générique

- La valeur du paramètre générique est précisée lors de l'instanciation de l'entité
  - Des instances différentes peuvent utiliser des valeurs différentes
- Exemple
  - Gate1 : entity  
work.or2(behaviour)  
Generic map (2 ns) ;  
Port map (in1, in2, y\_out) ;
  - Gate2 : entity  
work.or2(behaviour)  
Generic map (T\_pd => 3 ns) ;  
Port map (a => a1, b => b1, y  
=>y1) ;

# Valeurs par défaut

- Une valeur par défaut du paramètre générique peut être indiquée lors de sa déclaration
- Lors de l'instanciation, cette valeur peut être :
  - Utilisée telle quelle : open
  - Remplacée par une autre valeur

- Exemple

- entity dff is

```
Generic (  
    T_pd, T_su : time := 2 ns ; T_h :  
    time := 0 ns) ;
```

```
Port (clock, d : in std_logic ; q : out  
    std_logic)
```

- Request\_dff : entity work.dff  
(behaviour)

```
Generic map (4 ns, 3 ns, open) ;
```

```
Port map (system_clock, request,  
    preading_request) ;
```



# Structure générique

Les constantes génériques  
permettent aussi de paramétrer  
les structures

## Exemple

Entity generic\_register is

```
Generic (w : positive := 32) ;  
Port (reset, clock : in std_logic ;  
      d : in std_logic_vector (w - 1  
        downto 0) ;  
      q : out std_logic_vector (w - 1 downto  
        0) ;  
End entity generic_register ;
```

Architecture behaviour of  
generic\_register is

```
Process (clock, reset) is  
Constant zero : std_logic_vector (w - 1  
  downto 0) := (others => '0') ;  
Begin  
If reset = '0' then q <= zero ;  
Elsif clock'event and clock = '1' then q  
  <= d ;  
End if ;  
End process ;  
End architecture behaviour ;
```



# Aggrégats

---

- Permettent de donner les valeurs d'une mémoire
  - Cf instruction case
- Exemple
  - Subtype octet is integer range 0 to 255 ;
  - Subtype ram\_address is integer range 0 to 65535 ; -- 64 kbytes
  - Type ram is array (ram\_address) of octet ;
  - Signal coef\_ram : ram := (0|1 => 17, 2 to 1023 => 255, others => 0) ;
- Type ram is array (ram\_address) of octet ;



Patrick.Garda@upmc.fr

# VITAL : une application des paramètres génériques

- Initiative VITAL (VHDL Initiative Towards ASIC Libraries) devenue standard IEEE 1076.4-1995
- Règles de modélisation VHDL pour le développement de bibliothèques ASIC.
- Les modèles VHDL de VITAL définissent les fonctionnalités des portes logiques ainsi que les noms et les significations des paramètres génériques représentant les délais associés aux portes.
- Les modèles VHDL de VITAL utilisent les types du packaging standard STD\_LOGIC\_1164.



# Intérêt de VITAL

---

- Les valeurs des délais dépendent de la technologie et sont toujours calculés en-dehors des modèles eux-mêmes.
- Elles sont stockées dans un fichier au format SDF et utilisées dans les modèles VHDL par l'intermédiaire des paramètres génériques.
- La simulation des circuits avec les modèles VITAL permet de valider une conception pour la fabrication (sign-off simulation).
- Elle peut être en plus accélérée grâce au codage des modèles au cœur du simulateur et à l'aide de variables.

# Fichiers SDF

```
(DELAYFILE
(SDFVERSION          "3.0")
(DESIGN      "DigPart")
. . . .
(CELLTYPE "DigPart")
(INSTANCE)
(DELAY
  (ABSOLUTE
    (INTERCONNECT sch\|B1.Q sch\|B2.A (0.0000:0.0000:0.0000) . . )
  )))
(CELL
  (CELLTYPE "CLKBU2")
  (INSTANCE sch\|B1)
  (DELAY
    (ABSOLUTE
      (IOPATH A Q (0.3314:0.3314:0.3314) (0.4205:0.4205:0.4205))
    )))
(CELL
  (CELLTYPE "CLKBU2")
  (INSTANCE sch\|B2)
  (DELAY
    (ABSOLUTE
      (IOPATH A Q (0.3221:0.3221:0.3221) (0.4363:0.4363:0.4363)) ))))
```

- Standard Delay Format
- Fichier SDF contient des informations sur les délais pour les librairies VITAL.
- Il sert à la rétroannotation des modèles après Placement et Routage.





# Bibliothèques VITAL

---

- Une bibliothèque de modèles VITAL pour des portes logiques standard est normalement incluse dans tout environnement de conception (design kit) fourni par les fondeurs.
- Les outils de synthèse sont tous capables de générer une description VHDL synthétisée au niveau porte supportant la norme VITAL.



# VITAL : niveaux 0 et 1


---



- La norme VITAL définit deux niveaux de modélisation.
- Le niveau 0 définit une déclaration d'entité standard qui inclut les noms et les types standard pour les paramètres génériques et les ports.
- Le niveau 1 ajoute des règles de modélisation pour le corps d'architecture. Il propose deux styles de modélisation :
  - le style "délais pin to pin" (pin-to-pin delay style)
  - le style "délais distribués" (distributed delay style).



# VITAL : niveau 0


---

 

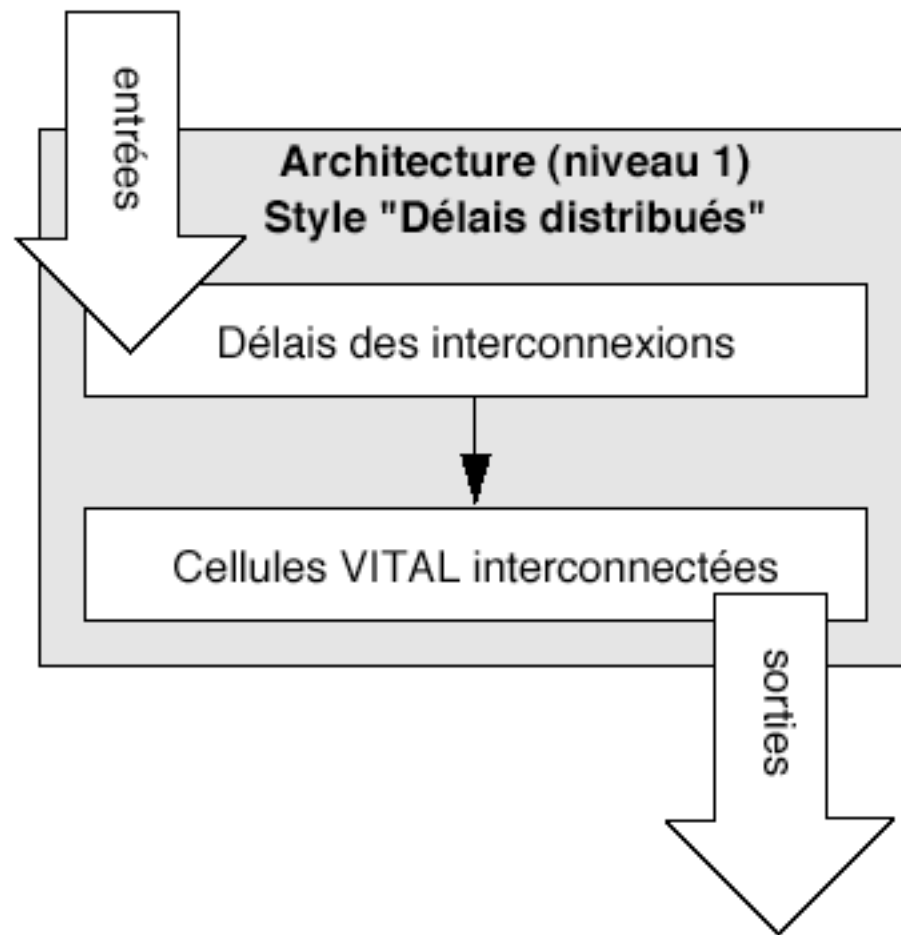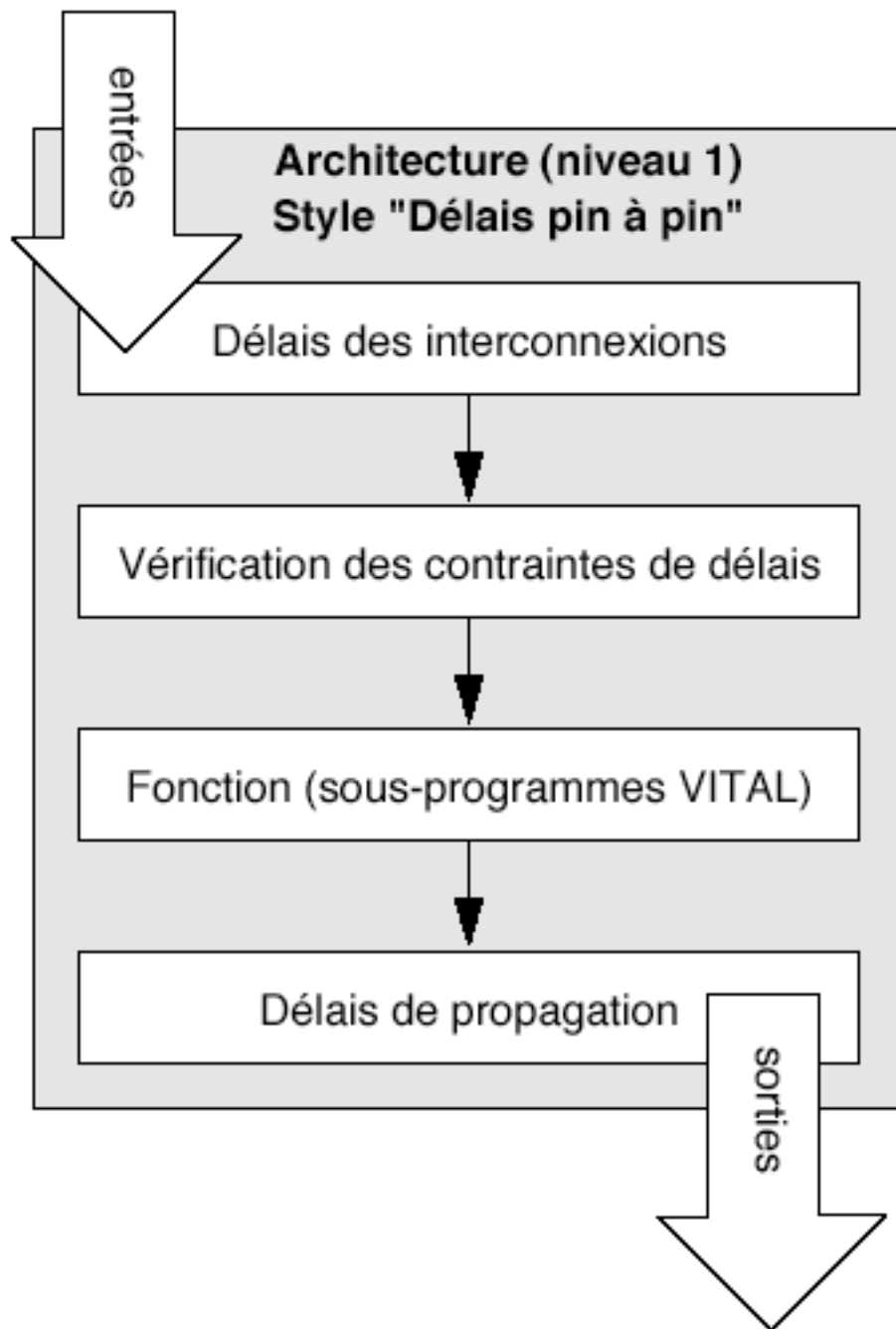

# Exemple :

## AND2 délai « pin to pin »

 



# Entité AND2 Délai « Pin to pin »

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.vital_timing.all;    -- packaging VITAL
entity AND2 is
generic (
    -- délais d'entrée et de propagation
    tipd_A      : VitalDelayType01 := (tr01 => 0 ns, tr10 => 0 ns);
    tipd_B      : VitalDelayType01 := (tr01 => 0 ns, tr10 => 0 ns);
    tpd_A_Q     : VitalDelayType01 := (tr01 => 1.2 ns, tr10 => 1.1 ns);
    tpd_B_Q     : VitalDelayType01 := (tr01 => 1.2 ns, tr10 => 1.1 ns);
    TimingChecksOn: Boolean := FALSE); -- vérifications actives
port (Q        : out std_logic;
      A, B: in  std_logic);
attribute VITAL_LEVEL0 of AND2: entity is TRUE; -- la déclaration d'entité est du niveau 0
end AND2;
```



# Architecture AND2 : début

---

```
use IEEE.vital_primitive.all;    -- paquetage VITAL
architecture level1 of AND2 is
  attribute VITAL_LEVEL1 of level1: architecture is TRUE; -- l'architecture est de niveau 1
  -- signaux locaux prenant en compte les délais d'interconnexion
  signal A_ipd, B_ipd: std_ulogic := 'U';
begin
  WireDelay: block -- application des délais d'interconnexion
  begin
    VitalWireDelay(A_ipd, A, tipd_A);
    VitalWireDelay(B_ipd, B, tipd_B);
  end block WireDelay;
```

# Architecture AND2 : fin

```
VITALBehavior: process (A_ipd, B_ipd)
variable GlitchData_Q: GlitchDataType; -- détection de courses
variable Q_zd: std_ulogic; -- valeur de sortie non retardée
begin
  -- application de la fonction logique
  Q_zd := VitalAND2(A_ipd, B_ipd, DefaultResultMap);
  -- application des délais de propagation
  VitalPathDelay01(
    OutSignal => Q,
    OutSignalName => "Q",
    OutTemp => Q_zd,
    Paths => (
      0 => (
        InputChangeTime => A_ipd'last_event,
        PathDelay      => tpd_A_Q,
        PathCondition   => TRUE
      ),
      1 => (
        InputChangeTime => B_ipd'last_event,
        PathDelay      => tpd_B_Q,
        PathCondition   => TRUE
      )
    ),
    GlitchData => GlitchData_Q,
    GlitchMode => NoGlitch,
    GlitchKind => OnEvent);
end process VITALBehavior;
end level1;
```





# VI. Textio

---

Patrick.Garda@upmc.fr



# Textio

---

- Ce packaging permet d'effectuer des entrées-sorties avec des fichiers de texte.
- Ceci permet de lire, par exemple :
  - Signaux (waveforms) pour la simulation et le test
  - Paramètres par exemple contenu de ROM, programme exécutable pour un cœur de micro,...
- Un packaging d'entrées-sorties pour std\_logic est en cours de normalisation à partir du packaging std\_logic textio de Synopsis.



# Textio package

- **TEXTIO** fait partie de la **library STD** [[VHDL LRM14.3](#)]
- Ci-dessous les entêtes du package **TEXTIO** montrent les déclarations de types, subtypes, et l'utilisation des procédures

```
package Part_TEXTIO is          -- VHDL-93 version.
type LINE                      is access STRING; -- LINE est un pointeur vers un STRING.
type TEXT                      is file of STRING; -- File est un fichier d'enregistrement ISO.
type SIDE                      is (RIGHT, LEFT);  -- SIDE est un type énuméré
                                     -- qui définit la justification.
subtype WIDTH                  is NATURAL;         -- définit la largeur des champs de sortie.
file INPUT                    : TEXT open READ_MODE is "STD_INPUT"; -- Entrée par défaut.
file OUTPUT                   : TEXT open WRITE_MODE is "STD_OUTPUT"; -- Sortie par défaut.
```



# Textio package (suite)

```
-- Les procédures ci-dessous sont définies pour un type T :  
-- BIT BIT_VECTOR BOOLEAN CHARACTER INTEGER REAL TIME STRING  
procedure READLINE(file F: TEXT; L: out LINE);  
procedure READ(L: inout LINE; VALUE: out T);  
procedure READ(L:inout LINE; VALUE:out T; GOOD:out BOOLEAN);  
procedure WRITELINE(F: out TEXT; L: inout LINE);  
procedure WRITE(  
    L: inout LINE;  
    VALUE: in T;  
    JUSTIFIED: in SIDE:= RIGHT;  
    FIELD: in WIDTH := 0;  
    DIGITS: in NATURAL := 0; -- for T = REAL only  
    UNIT: in TIME:= ns);      -- for T = TIME only  
function ENDFILE(F: in TEXT) return BOOLEAN;  
end Part_TEXTIO;
```



# Exemple : écriture à l'écran

---

```
library std;
use std.textio.all;
entity Text is end;
architecture Behave of Text is
  signal count : INTEGER := 0;
begin count <= 1 after 10 ns, 2 after 20 ns, 3 after 30 ns;
process (count) variable L: LINE; begin
  if (count > 0) then write(L, now); -- Write time.
  write(L, STRING'(" count="));
  -- STRING' is a type qualification.
  write(L, count); writeline(output, L);
  end if;
end process;
end;
```